

# EE 236: Electronic Divice Lab

## Lab No. 7

Shetty Sathwik Prakash, 22B2209

September 24, 2024

## Contents

<b>1</b>	<b>BJT Parameters in CB configuration</b>	<b>2</b>
1.1	Circuit Design . . . . .	2
1.2	Characteristics readings for different $I_e$ . . . . .	3
1.2.1	$I_e = 3\text{mA}$ . . . . .	3
1.2.2	$I_e = 6\text{mA}$ . . . . .	4
1.2.3	$I_e = 9\text{mA}$ . . . . .	5
1.3	Plots of characteristics of CB configuration for different $I_e$ . . . . .	6
1.3.1	$I_e = 3\text{mA}$ . . . . .	6
1.3.2	$I_e = 6\text{mA}$ . . . . .	6
1.3.3	$I_e = 9\text{mA}$ . . . . .	7
1.4	Readings and plot for $I_c$ and $I_b$ for different $V_{BE}$ . . . . .	8
<b>2</b>	<b>Frequency response of BJT vs HBT</b>	<b>10</b>
2.1	Frequency response of BJT in CE configuration . . . . .	10
2.2	Frequency response of HBT in CE configuration . . . . .	12

# 1 BJT Parameters in CB configuration

## 1.1 Circuit Design

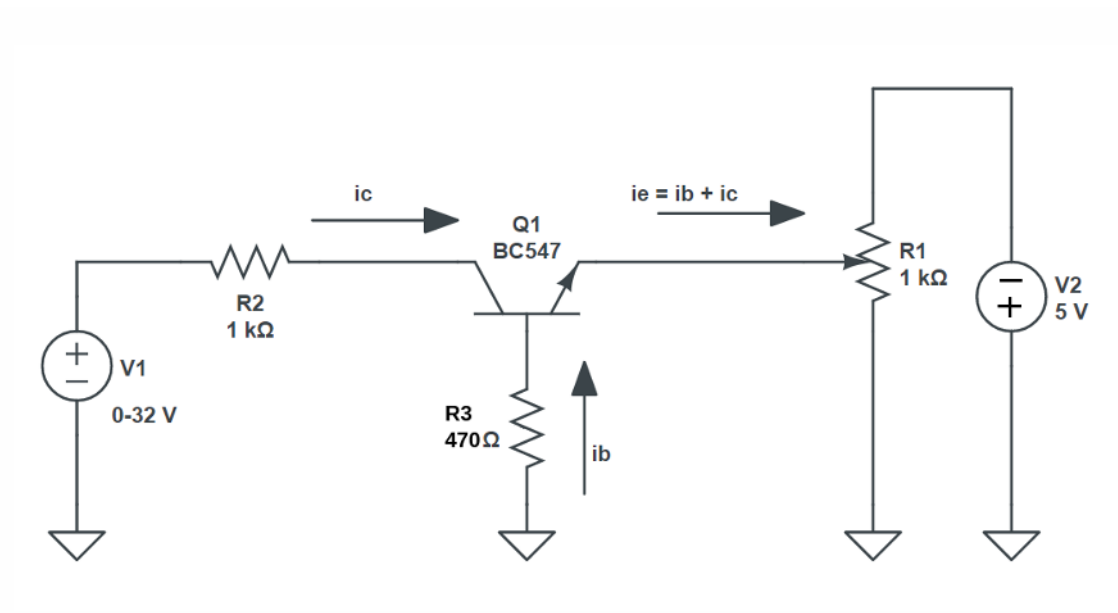


Figure 1: Circuit Diagram

## 1.2 Characteristics readings for different $I_e$

### 1.2.1 $I_e = 3\text{mA}$

$V_{CB}$ (V)	$I_C$ (mA)	$\alpha$	$\beta$
-0.687	0.98	0.3267	0.4851
-0.677	1.42	0.4733	0.8987
-0.666	1.85	0.6167	1.6087
-0.650	2.28	0.7600	3.1667
-0.625	2.70	0.9000	9.0000
-0.556	3.09	1.0300	-34.3333
-0.137	3.16	1.0533	-19.7500
0.354	3.18	1.0600	-17.6667
0.849	3.17	1.0567	-18.6471
1.045	3.17	1.0567	-18.6471
1.243	3.17	1.0567	-18.6471
1.441	3.18	1.0600	-17.6667
1.638	3.18	1.0600	-17.6667
1.836	3.18	1.0600	-17.6667
2.820	3.19	1.0633	-16.7895
3.800	3.19	1.0633	-16.7895
4.800	3.20	1.0667	-16.0000
5.790	3.20	1.0667	-16.0000
6.770	3.22	1.0733	-14.6364

Table 1: Values of  $V_{CB}$ ,  $I_C$ ,  $\alpha$ , and  $\beta$

### 1.2.2 $I_e = 6\text{mA}$

$V_{CB}$ (V)	$I_C$ (mA)	$\alpha$	$\beta$
-0.715	1.38	0.2300	0.2987
-0.711	1.81	0.3017	0.4320
-0.705	2.24	0.3733	0.5957
-0.700	2.67	0.4450	0.8018
-0.694	3.10	0.5167	1.0690
-0.686	3.52	0.5867	1.4194
-0.676	3.95	0.6583	1.9268
-0.663	4.38	0.7300	2.7037
-0.643	4.80	0.8000	4.0000
-0.385	5.45	0.9083	9.9091
0.600	5.46	0.9100	10.1111
1.590	5.47	0.9117	10.3208
2.560	5.48	0.9133	10.5385
3.550	5.49	0.9150	10.7647
4.540	5.50	0.9167	11.0000

Table 2: Values of  $V_{CB}$ ,  $I_C$ ,  $\alpha$ , and  $\beta$  for  $I_e = 6\text{mA}$

### 1.2.3 $I_e = 9\text{mA}$

$V_{CB}$ (V)	$I_C$ (mA)	$\alpha$	$\beta$
-0.734	1.89	0.2100	0.7900
-0.733	2.30	0.2556	0.7444
-0.730	2.76	0.3067	0.6933
-0.726	3.18	0.3533	0.6467
-0.724	3.62	0.4022	0.5978
-0.719	4.05	0.4500	0.5500
-0.718	4.49	0.4989	0.5011
-0.712	4.91	0.5456	0.4544
-0.709	5.35	0.5944	0.4056
-0.693	6.16	0.6844	0.3156
-0.676	7.02	0.7800	0.2200
-0.647	7.89	0.8767	0.1233
-0.548	8.70	0.9667	0.0333
0.377	8.77	0.9744	0.0256
1.400	8.79	0.9767	0.0233
2.230	8.92	0.9911	0.0089
3.090	9.08	1.0089	-0.0089
4.060	9.10	1.0111	-0.0111
4.860	9.29	1.0322	-0.0322
5.850	9.30	1.0333	-0.0333

Table 3: Values of  $V_{CB}$ ,  $I_C$ ,  $\alpha$ , and  $\beta$  for  $I_e = 9\text{mA}$

### 1.3 Plots of characteristics of CB configuration for different $I_e$

#### 1.3.1 $I_e = 3\text{mA}$

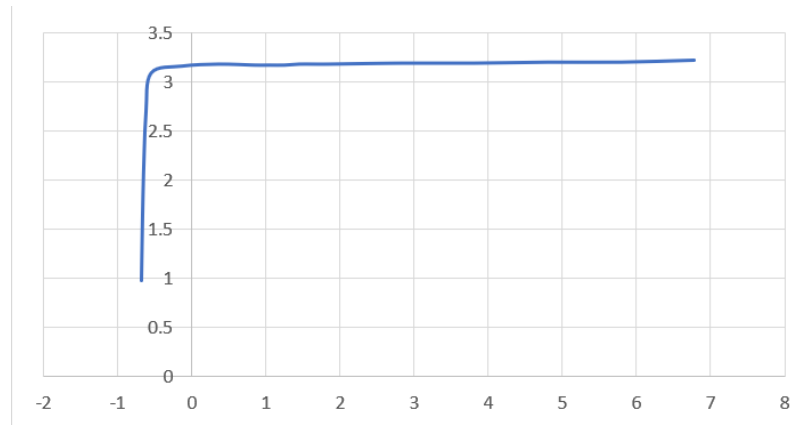


Figure 2:  $I_c$  vs  $V_{cb}$  for  $I_e = 3\text{mA}$

#### 1.3.2 $I_e = 6\text{mA}$

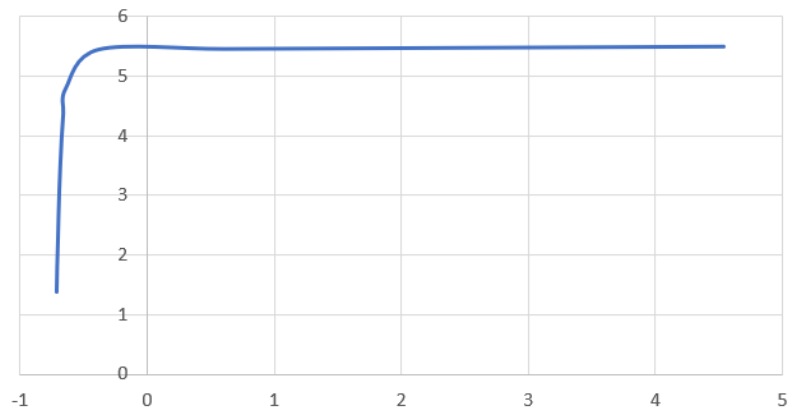


Figure 3:  $I_c$  vs  $V_{cb}$  for  $I_e = 6\text{mA}$

### 1.3.3 $I_e = 9\text{mA}$

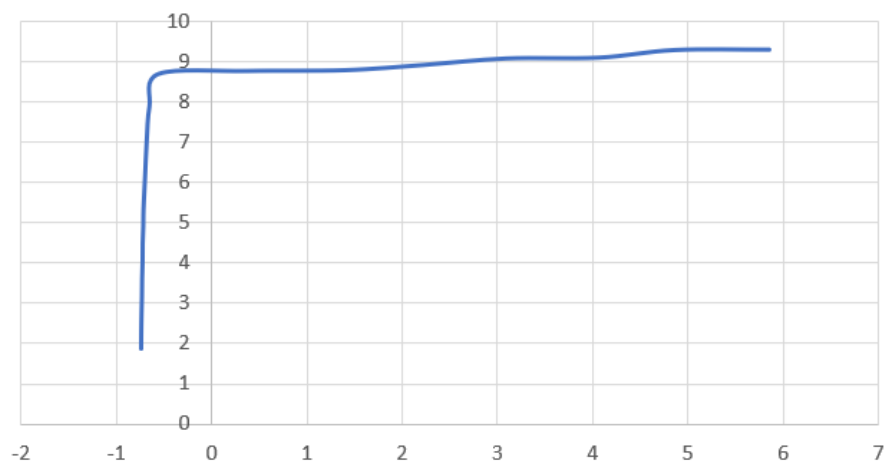


Figure 4:  $I_c$  vs  $V_{cb}$  for  $I_e = 9\text{mA}$

## 1.4 Readings and plot for $I_c$ and $I_b$ for different $V_{BE}$

Taking  $V_{BC} = 4V$

$V_{BE}$ (V)	$I_C$ (mA)	$I_B$ (mA)
0.001	0.000	0.00000
0.023	0.002	0.00002
0.060	0.002	0.00002
0.440	0.003	0.00003
0.543	0.029	0.00029
0.553	0.040	0.00040
0.582	0.121	0.00121
0.600	0.235	0.00235
0.613	0.379	0.00379
0.621	0.539	0.00539
0.640	1.101	0.01101

Table 4: Values of  $V_{BE}$ ,  $I_C$ , and  $I_B$



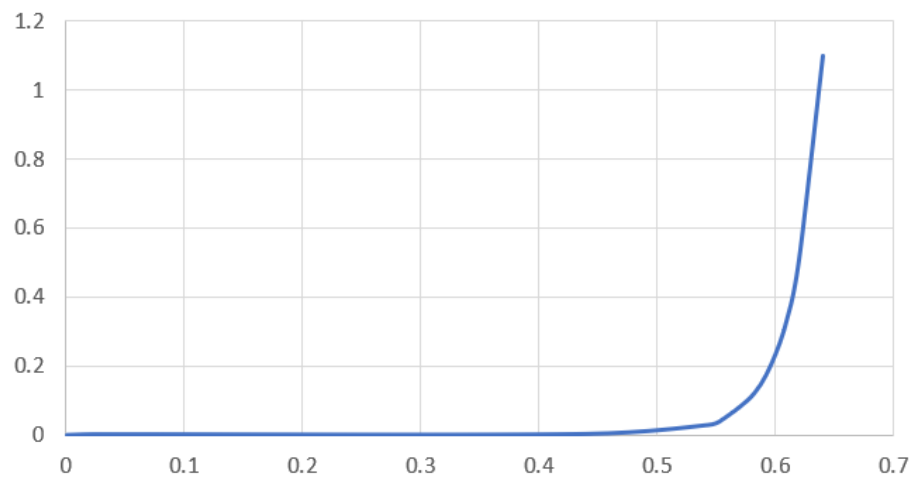


Figure 5:  $I_c$  vs  $V_{BE}$

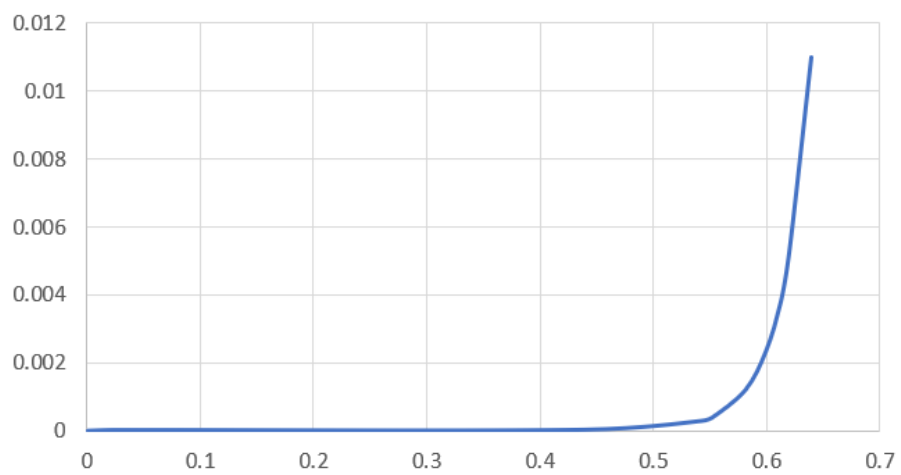


Figure 6:  $I_b$  vs  $V_{BE}$

## 2 Frequency response of BJT vs HBT

### 2.1 Frequency response of BJT in CE configuration

Input Frequency (kHz)	Vo (mV pp)	log(Input Frequency)	dB Gain
1	1.86	3.00	11.41
5	1.84	3.70	11.32
10	1.84	4.00	11.32
50	1.82	4.70	11.22
100	1.80	5.00	11.13
150	1.78	5.18	11.03
200	1.74	5.30	10.83
250	1.70	5.40	10.63
300	1.64	5.48	10.32
350	1.58	5.54	10.00
400	1.54	5.60	9.77
450	1.46	5.65	9.31
500	1.42	5.70	9.07
550	1.36	5.74	8.69
600	1.30	5.78	8.30

Table 5: Voltage and dB Gain vs. Input Frequency

**3-dB cutoff frequency = 525kHz**

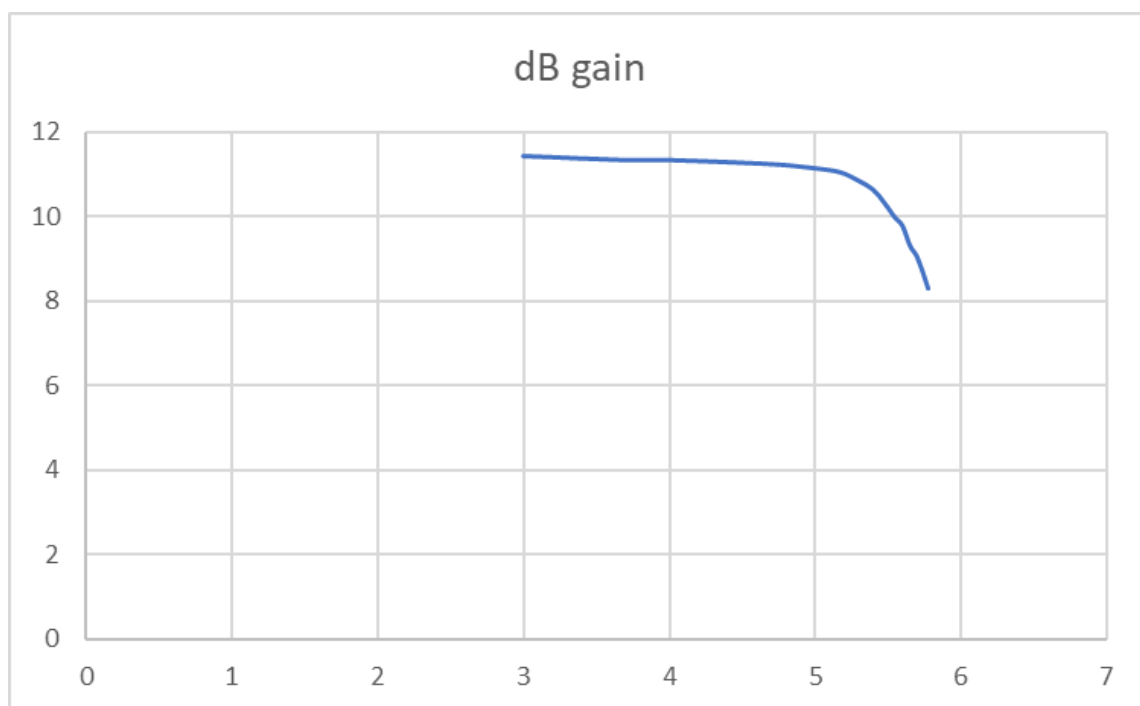


Figure 7: gain vs  $\log(\text{input freq})$

## 2.2 Frequency response of HBT in CE configuration

Input Frequency (kHz)	Vo (mV pp)	log(Input Frequency)	dB Gain
1	1.28	3.00	8.16
5	1.296	3.70	8.27
10	1.296	4.00	8.27
50	1.28	4.70	8.16
100	1.28	5.00	8.16
150	1.28	5.18	8.16
200	1.24	5.30	7.89
250	1.24	5.40	7.89
300	1.22	5.48	7.75
350	1.22	5.54	7.75
400	1.20	5.60	7.60
450	1.18	5.65	7.46
500	1.16	5.70	7.31
550	1.12	5.74	7.00
600	1.10	5.78	6.85

Table 6: Voltage and dB Gain vs. Input Frequency

**3-dB cutoff frequency = 850kHz**